



Algoritmos y Programación

P1A7

Lizbeth Hernández Olan

Aldo Aguilar Salum

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales

00624321



Circuito 1:


1. (p AND q) OR (NOT p)

p	q	p AND q	NOT q	(p AND q) OR (NOT q)
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

Circuito 2:

2. NOT (p OR q) AND (p OR q)


p	q	p OR q	NOT (p OR q)	NOT (p OR q) AND (p OR q)
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	F

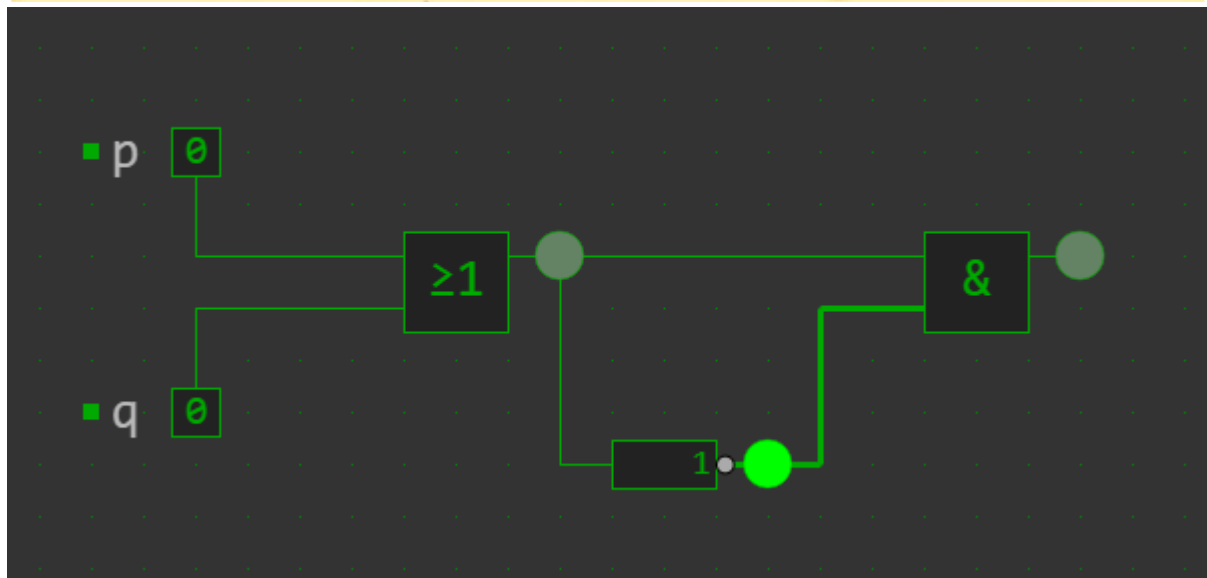

Circuito 3:

← 3. $[(p \text{ OR } q) \text{ AND } q] \text{ OR } (\text{NOT } q)$

p q	p OR q	(p OR q) AND q	NOT q	$[(p \text{ OR } q) \text{ AND } q] \text{ OR } (\text{NOT } q)$
V V	V	V	F	V
V F	V	F	V	V
F V	V	V	F	V
F F	F	F	V	V

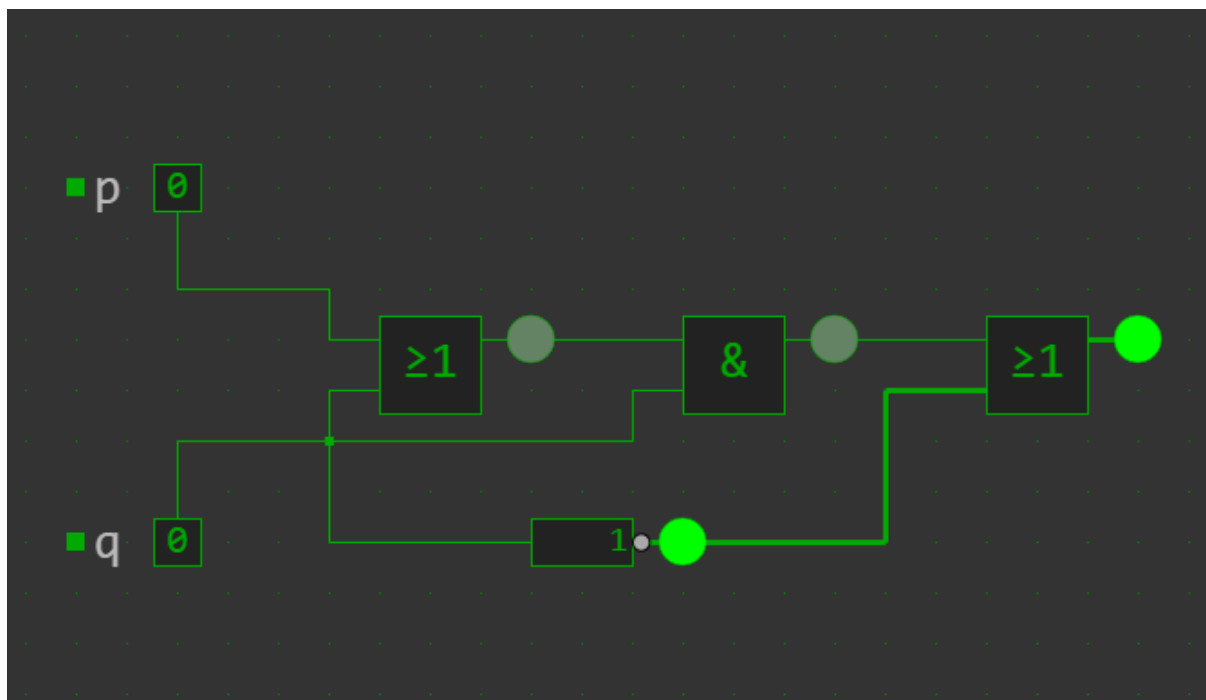

Circuito 4:

4. $[(p \vee q) \wedge q] \wedge (\neg q)$

p q	p OR q	(p OR q) AND q	NOT q	[(p OR q) AND q] AND (NOT q)
V V	V	V	F	F
V F	V	F	V	F
F V	V	V	F	F
F F	F	F	V	F

